



# HC1 16-Bit

Steffen Rühl, Danilo Kaltwasser, Manuel Sachmann




# Inhalt

1. Projektvorstellung
2. Was ist der HC1
3. Probleme/Einschränkungen
4. Ziel des Projekts
5. Erweiterung
  - a. Allgemein
  - b. Leitungen/Signals
  - c. Instruction Register
  - d. Control Unit
  - e. Ein- und Ausgabe
6. Vorführprogramm
7. Ergebnis

# Projektvorstellung

- Erweiterung des ursprünglichen HC1 Quellcodes
- Entwicklungsumgebung: Quartus II
- Zielhardware : Altera Cyclone II FPGA Board

# Projektvorstellung - Altera Board

 


Quelle [https://www.terasic.com.tw/attachment/archive/30/image/image\\_58\\_thumb.jpg](https://www.terasic.com.tw/attachment/archive/30/image/image_58_thumb.jpg), 29.09.2016

# Was ist der HC1

- CPU in VHDL
- 8-Bit
  - 3-Bit Opcode
  - 5-Bit Address
- 10 Befehle
- Eingabe über 8 Schalter
- Ausgabe über 4x7-Segment Anzeigen

# Alte Architektur

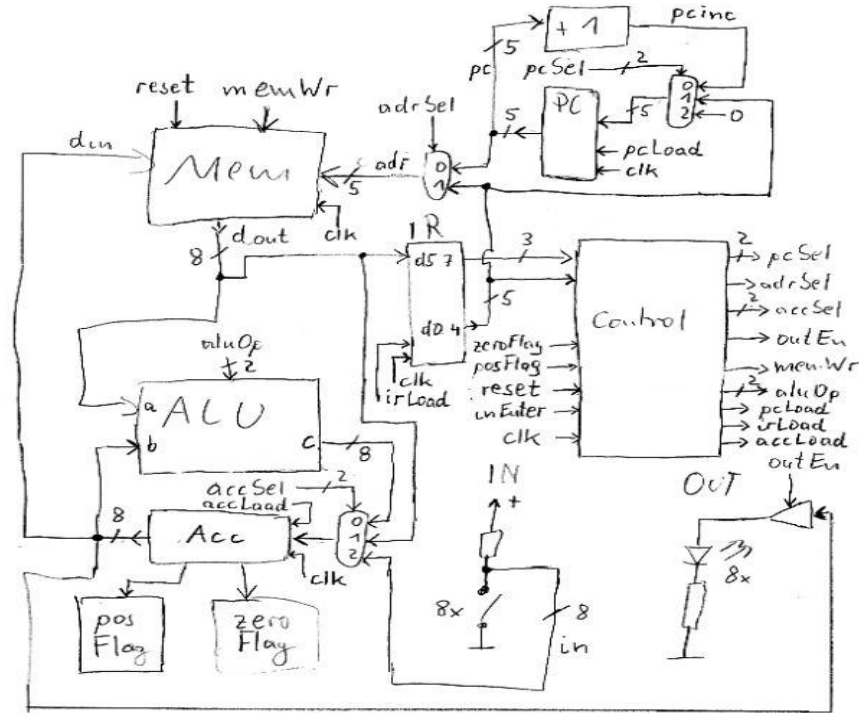

# Probleme/Einschränkungen

- 3-Bit Opcode => max. 8 Befehle
  - durch gleichen Opcode von In, Out und Nand => 10 Befehle
- 5-Bit Adresse => Zugriff auf max. 32 Speicherstellen
- NAND-Befehl konnte nicht auf 1. und 2. Speicherstelle zugreifen

# Ziele

- Erweiterung auf 16-Bit
- Weiterverwendung der 8-Bit Befehle
- Akkumulator durch Register ersetzen(optional)



# 8 Bit Befehle => 16 Bit Befehle

16-Bit Befehle mit 4-Bit OpCode und 12-Bit Adresse:

- 4-Bit Opcode => 16 Befehle (10 vergeben, 6 verfügbar)
- 12-Bit Adressen => Zugriff auf max. 4096 Speicherstellen
- NAND hat eigenen OpCode -> alle Speicherstellen ansprechbar


# 8-Bit OpCode

Instruction	Encoding	Operation	Comment
LOAD A, address	000 aaaaa	$A \leftarrow M[\text{address}]$	Load A with content of memory location
STORE A, address	001 aaaaa	$M[\text{address}] \leftarrow A$	Store A into memory location
ADD A, address	010 aaaaa	$A \leftarrow A + M[\text{address}]$	Add A with M[address] and store result back into A
SUB A, address	011 aaaaa	$A \leftarrow A - M[\text{address}]$	Subtract A by M[address] and store result back into A
NAND A, address	100 eeeee	$A \leftarrow \text{not}(A \text{ and } M[\text{address}])$	Perform bitwise logical NAND operation of A and M[address] and store result back into A
IN A	100 00000	$A \leftarrow \text{Input}$	Input to A
OUT A	100 00001	$\text{Output} \leftarrow A$	Output from A
JZ address	101 aaaaa	IF $A == 0$ THEN $PC \leftarrow \text{address}$	Jump to address if A is zero
JPOS address	110 aaaaa	IF $A > 0$ THEN $PC \leftarrow \text{address}$	Jump to address if A is a positive number
J address	111 aaaaa	$PC \leftarrow \text{address}$	Jump always to address

# 16-Bit OpCode

Instruction	Encoding	Operation	Comment
LOAD A, address	0001 aaaaaaaaaa	$A \leftarrow M[\text{address}]$	Load A with content of memory location
STORE A, address	0010 aaaaaaaaaa	$M[\text{address}] \leftarrow A$	Store A into memory location
ADD A, address	0011 aaaaaaaaaa	$A \leftarrow A + M[\text{address}]$	Add A with M[address] and store result back into A
SUB A, address	0100 aaaaaaaaaa	$A \leftarrow A - M[\text{address}]$	Subtract A by M[address] and store result back into A
NAND A, address	0101 aaaaaaaaaa	$A \leftarrow \text{not}(A \text{ and } M[\text{address}])$	Perform bitwise logical NAND operation of A and M[address] and store result back into A
IN A	0110 000000000000	$A \leftarrow \text{Input}$	Input to A
OUT A	0110 000000000001	$\text{Output} \leftarrow A$	Output from A
JZ address	0111 aaaaaaaaaa	IF $A == 0$ THEN $PC \leftarrow \text{address}$	Jump to address if A is zero
JPOS address	1000 aaaaaaaaaa	IF $A > 0$ THEN $PC \leftarrow \text{address}$	Jump to address if A is a positive number
J address	1001 aaaaaaaaaa	$PC \leftarrow \text{address}$	Jump always to address

# Architektur des HC1 16-Bit

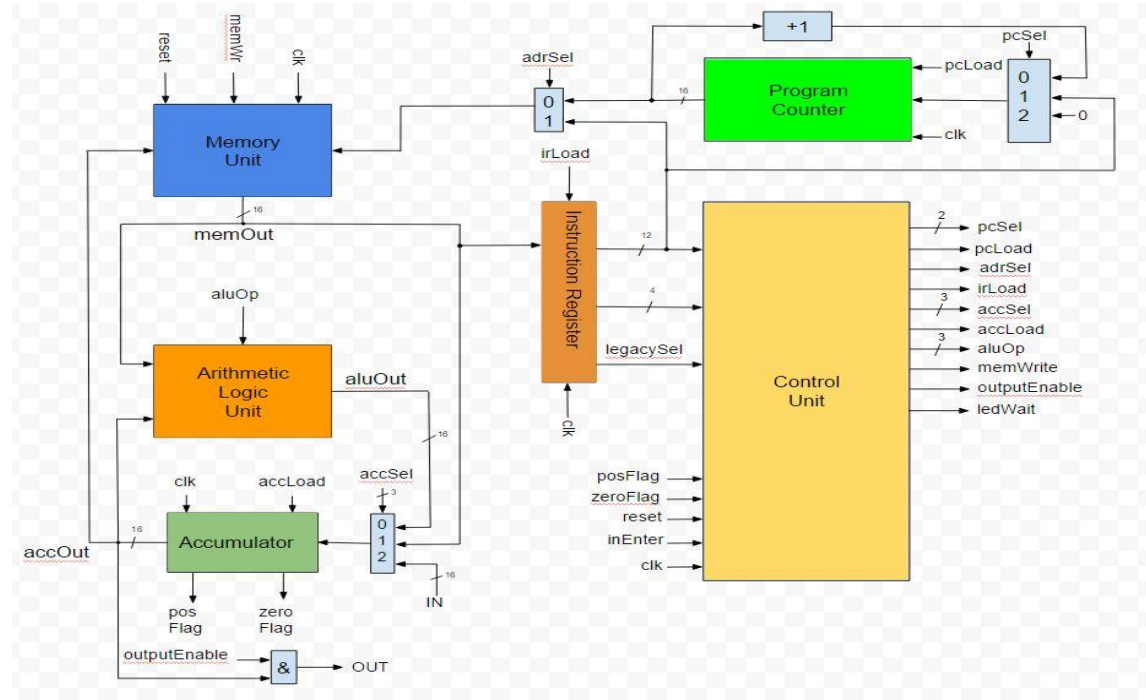

# Erweiterungen - Allgemein

- Sämtliche Leitungen/Signals von 8 auf 16 Bit erweitert
- AluOpSel Leitung von 2 auf 3 Bit erweitert
  - Platz für 4 zusätzliche ALU-Operationen
- Zusätzliche Leitung zur Signalisierung von 8-Bit Befehlen hinzugefügt
- Zusätzliche HEX-Felder für Ein- und Ausgabe

# Erweiterung - Leitungen/Signals

```
entity arithmetic_logic_unit is
  port(
    -- Control Input --
    aluOp      : in  std_logic_vector(1 downto 0);
    -- Data Input --
    memOut     : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    accOut     : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    -- Data Output --
    aluOut     : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end arithmetic_logic_unit;
```

```
entity arithmetic_logic_unit is
  port(
    -- Control Input --
    aluOp      : in  std_logic_vector(2 downto 0);
    -- Data Input --
    memOut     : in  std_logic_vector(15 downto 0);
    accOut     : in  std_logic_vector(15 downto 0);
    -- Data Output --
    aluOut     : out std_logic_vector(15 downto 0)
  );
end arithmetic_logic_unit;
```

# Erweiterung - Instruction Register

```
begin
  if rising_edge(clk) then
    if irLoad = '1' then
      opCode <= memOut(7 downto 5);
      irOut <= memOut(4 downto 0);
    end if;
  end if;
end process;
```

```
if irLoad = '1' then
  opCode <= memOut(15 downto 12);
  irOut <= memOut(11 downto 0);

  -- Check for 8-Bit Instruction
  if memOut(15 downto 12) = "0000" then
    opCode(2 downto 0) <= memOut(7 downto 5);
    irOut(11 downto 5) <= "00000000";
    legacySel <= '1';
  else
    legacySel <= '0';
  end if;
end if;
```

# Erweiterung - Control Unit

```
-- Check for 8-Bit
if legacySel = '1' then

  -- Going through opCodes
  case (opCode(2 downto 0)) is
    when "000" =>      -- LOAD
      nextState <= ACC_MEM;
    when "001" =>
      nextState <= MEM_STORE;
    when "010" =>      -- ADD
      nextState <= ACC_ALU_ADD;
    when "011" =>      -- SUB
      nextState <= ACC_ALU_SUB;
```

```
-- 16-Bit opCodes
else
  case (opCode) is
    when "0001" =>      -- LOAD
      nextState <= ACC_MEM;
    when "0010" =>      -- STORE
      nextState <= MEM_STORE;
    when "0011" =>      -- ADD
      nextState <= ACC_ALU_ADD;
    when "0100" =>      -- SUB
      nextState <= ACC_ALU_SUB;
    when "0101" =>      -- NAND
      nextState <= ACC_ALU_NAND;
    when "0110" =>      -- IN and OUT
      if irOut(0) = '0' then
        nextState <= ACC_inEnter; -- IN
      else
        nextState <= NOP_OUT;      -- OUT
      end if;
```



# Erweiterung - Ein- und Ausgabe

```
InputDisp0: seven_segment port map (SW(3 downto 0), HEX0);  
InputDisp1: seven_segment port map (SW(7 downto 4), HEX1);  
InputDisp2: seven_segment port map (SW(11 downto 8), HEX2);  
InputDisp3: seven_segment port map (SW(15 downto 12), HEX3);
```

```
OutputDisp0: seven_segment port map (output_storage(3 downto 0), HEX4);  
OutputDisp1: seven_segment port map (output_storage(7 downto 4), HEX5);  
OutputDisp2: seven_segment port map (output_storage(11 downto 8), HEX6);  
OutputDisp3: seven_segment port map (output_storage(15 downto 12), HEX7);
```

```
ledOut(8) <= accOut(8) and outputEnable;  
ledOut(9) <= accOut(9) and outputEnable;  
ledOut(10) <= accOut(10) and outputEnable;  
ledOut(11) <= accOut(11) and outputEnable;
```

```
ledOut(12) <= accOut(12) and outputEnable;  
ledOut(13) <= accOut(13) and outputEnable;  
ledOut(14) <= accOut(14) and outputEnable;  
ledOut(15) <= accOut(15) and outputEnable;
```

```
flagOut(0) <= posFlag;  
flagOut(7) <= zeroFlag;
```

# Vorführprogramme

GGT

Multiplikation

# Endergebnis

- Erweiterung auf 16-Bit
  - HC1 kann 16-Bit Befehle ausführen
- Weiterverwendung der 8-Bit Befehle
  - Verwendung der 8-Bit Befehle ist weiterhin möglich
- Akkumulator durch Register ersetzen(optional)
  - Aus Zeitgründen nicht umgesetzt

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit.**